

Cervantes Rodríguez Diego - 2MM5

Con inductancia en el devanado secundario de 0.053H, una entrada de 120V-60Hz y el diseño mostrado obtuvimos una tensión de 24.015V en la salida.

